Name:

Class:

EE2T11 Telecommunicatie A (2015-2016 Q3): 37542-

Class #:

Section #:


Instructor: Sjoerd Bosma

Assignment: Huiswerkopdracht 2

151603

Question 1: (5 points)

In figuur 1 is een LR-laagdoorlaatfilter gegeven met L = 530 mH en R = 71 k Ω .

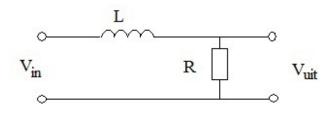

Figuur 1.

Dit filter wordt gekarakteriseerd door de overdrachtsfunctie

$$H(f) = rac{V_{uit}(f)}{V_{in}(f)}$$

Bepaal van dit filter de volgende parameters:

a. De 3 dB bandbreedte

 $B_{3dB} =$ _____kHz.

b. De equivalente ruisbandbreedte

Nu wordt aan het filter een bandbegrensd ruissignaal met het volgende enkelzijdige vermogensspectrum aangeboden :

$$P_n(f) = \left(egin{array}{cccc} 1 & rac{V^2}{Hz} & voor & f & \leq 150 & kHz \ 0 & rac{V^2}{Hz} & voor & f & > & 150 & kHz \end{array}
ight)$$

c. Bepaal een nieuwe waarde voor L zodanig dat 70% van het totaal beschikbare ruisvermogen aan R wordt afgegeven (het totaal beschikbare ruisvermogen is het aan R afgegeven vermogen indien L = 0).

De gevraagde waarde van L = _____ mH.

Question 2: (5 points)

Het dubbelzijdige vermogensspectrum van een signaal wordt gegeven door:

$$P(f) = A^2 e^{\left(-2 \cdot 45 \cdot 10^{-5} \cdot \mid f \mid \right)}$$

a. Bepaal de 13 dB "bounded spectrumbandwidth" .

De 13 dB "bounded spectrumbandwidth" bedraagt _____ kHz.

b. Bepaal de equivalente signaalbandbreedte (zoals gedefinieerd voor de equivalente ruisbandbreedte) voor dit signaalspectrum .

De equivalente signaalbandbreedte is _____ kHz.

3. Bereken de 99% vermogensbandbreedte (power bandwidth) van het signaal.

De vermogensbandbreedte bedraagt _____ kHz.